

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

***Кафедра: КЕОА***

***Курс: “Схемотехніка”***

**Лабораторна робота № 1**

**Тема:** Синхронні по фронту елементи пам'яті

*Виконав:*

*Ст. групи ДК-92*

*Бодак Єгор*

Київ 2021

## **Лабораторна робота №1**

**Тема:** “Синхронні по фронту елементи пам’яті”

**Досліджувані схеми:**

### **Завдання на лабораторну роботу**

1. В Quartus Prime створіть проект 8-розрядного регістру зсуву. У якості сигналу тактової частоти використайте кнопку KEY[0]. У якості сигналу асинхронного зкидання тригерів регістру використайте кнопку KEY[1]. Вміст регістру виведіть на світлодіоди плати. Значення для молодшого розряду регістру зсуву зчитуйте з перемикача SW[0]. Перевірте роботу створеного регістру на одній з налагоджувальних плат.
2. В Quartus Prime створіть проект 8-розрядного регістру зсуву на мові Verilog. Налаштування вхідних/вихідних портів проекту такі ж самі, як для попереднього завдання. Перевірте роботу створеного регістру на одній з налагоджувальних плат.
3. В Quartus Prime створіть проект 8-розрядного регістру зсуву з лінійним зворотнім зв’язком (LFSR). У якості сигналу тактової частоти використайте кнопку KEY[0]. У якості сигналу асинхронного зкидання тригерів регістру використайте кнопку KEY[1]. Вміст регістру виведіть на світлодіоди плати. Перевірте роботу створеного регістру на одній з налагоджувальних плат.
4. В Quartus Prime створіть проект 8-розрядного регістру зсуву з лінійним зворотнім зв’язком (LFSR) на мові Verilog. Налаштування вхідних/вихідних портів проекту такі ж самі, як для попереднього завдання. Перевірте роботу створеного регістру на одній з налагоджувальних плат.
5. В Quartus Prime створіть проект SPI приймача на мові Verilog (лістинг 1.11). У якості сигналу системної тактової частоти оберіть високочастотний вхідний порт зпоміж імпортованих налаштувань. Зазвичай такий сигнал має частоту

порядку 50 МГц - 100 МГц і ім'я на зразок MAX10\_CLK1\_50 чи CLOCK\_50 (для різних налагоджувальних плат можуть бути різні імена). У якості сигналу асинхронного зкидання використайте кнопку KEY[1]. Вміст регістру даних SPI приймача виведіть на світлодіоди налагоджувальної плати. Для сигналу SPI\_SCK використайте контакт GPIO[0] роз'єму GPIO. Для сигналу SPI\_CS використайте контакт GPIO[1] роз'єму GPIO. Для сигналу SPI\_MOSI використайте контакт GPIO[2] роз'єму GPIO. З використанням налагоджувальних плат Nucleo F401RE або Arduino Leonardo перевірте роботу SPI приймача.

6. Перегляньте зміну внутрішніх сигналів SPI приймача в логічному аналізаторі SignalTap.

## ХІД РОБОТИ

1.

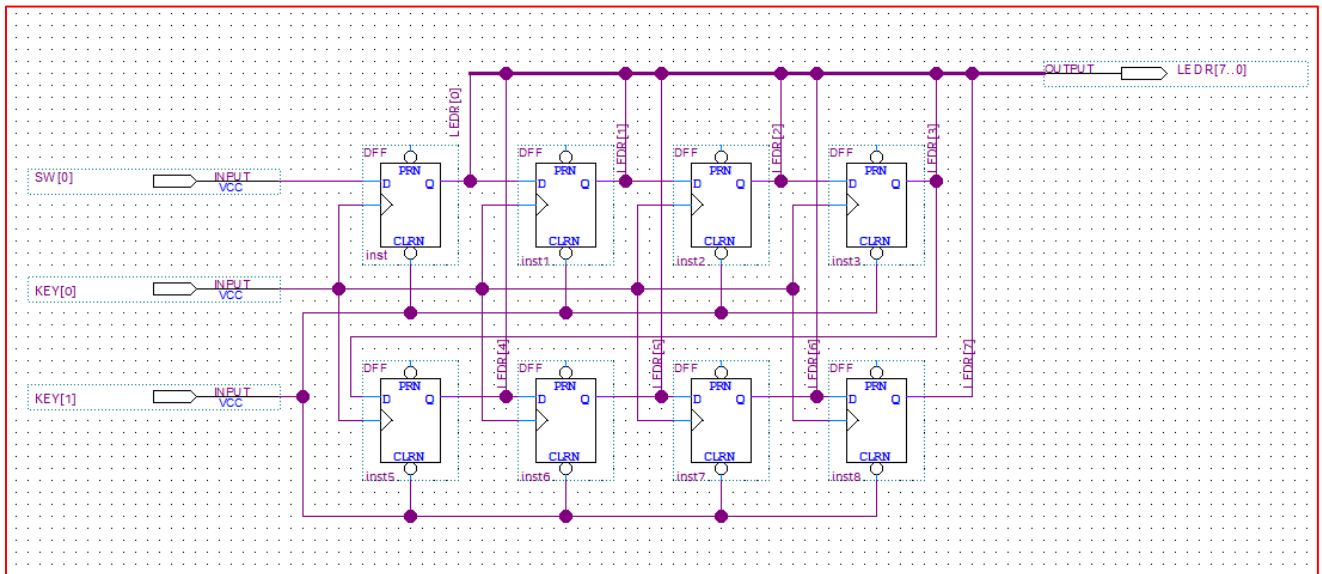


Рис.1. 8-розрядний регістру зсуву

2. Для перевірки роботи описаного пристрою використовував ModelSim, де без наявності плати можна переглянути результат симуляції, а також описати вхідні дані.

```
C:\intelFPGA_lite\13.0\ABS\lab_4\lab_4.v (/labs_1_) - Default *
Ln#
1 //shift_reg #2
2 module labs_1_ (KEY, SW, LEDR);
3
4
5 input [1:0] KEY;
6 input [0:0] SW;
7
8 output [7:0] LEDR;
9
10 wire i_clk = KEY[0];
11 wire i_rst = KEY[1];
12 wire i_data = SW[0];
13
14 reg [7:0] shift_reg;
15
16 assign LEDR = shift_reg;
17
18 always @(posedge i_clk, negedge i_rst) begin if (~i_rst) begin
19     shift_reg <= 4'd0; end else begin
20     shift_reg <= {shift_reg[7:0], i_data};
21     end
22 end
23
24 endmodule
25 |
```

Рис.2. Опис 8-розрядного регістру на мові Verilog

 


Рис.3. Перевірка роботи в ModelSim

```

13 restart;
14
15 force i_clk 0 0ns, 1 {20ns} -repeat 40ns;
16 force i_rst 0 0ns, 1 20ns, 0 400ns;
17 force i_data 0 0ns, 1 20ns, 0 300ns;
18
19
20
21 run 500ns;

```

Рис.4. Вхідні дані для тестування

3.

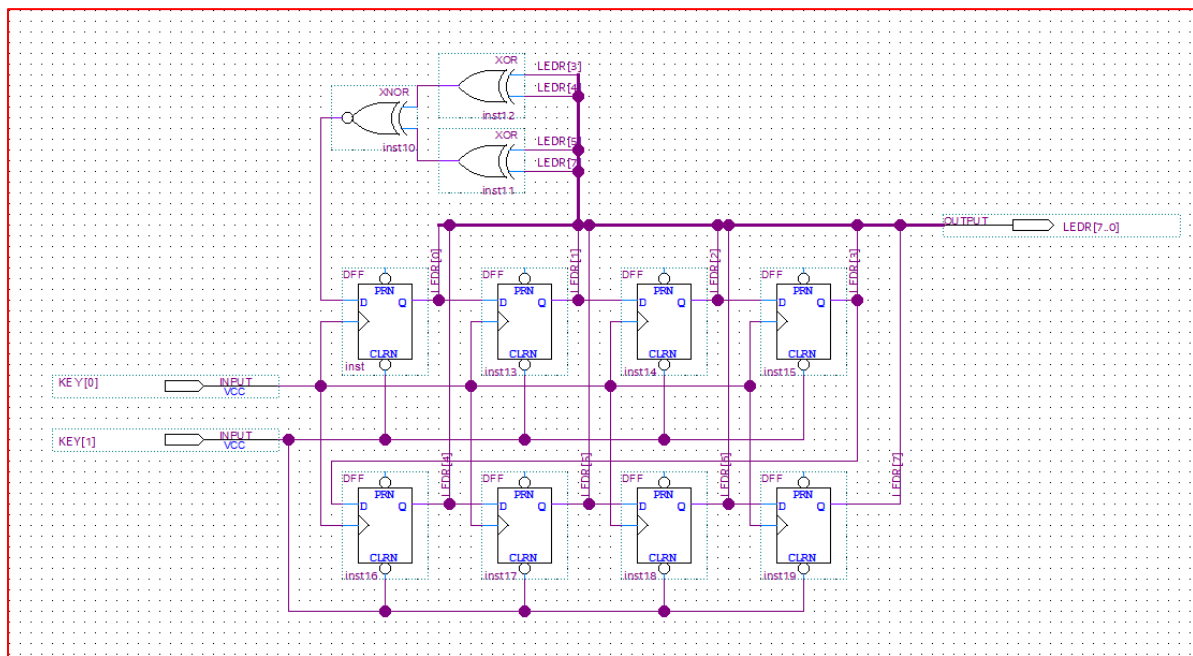


Рис.5. 8-розрядного регістру зсуву з LFSR

4. Перевіряємо роботу 8-розрядного регістру зсуву з лінійним зворотнім зв'язком (LFSR) на мові Verilog в ModelSim, хідні дані не змінюються. Регістр виконує роль генератор псевдовипадкових послідовностей бітів, тобто після скидання видно що послідовність повторюється.

```

28 //shift_reg #4
29 module labs_1_ (KEY, SW, LEDR);
30
31     input [1:0] KEY;
32     input [0:0] SW;
33
34     output [7:0] LEDR;
35
36     wire i_clk = KEY[0];
37     wire i_rst = KEY[1];
38     wire i_data = SW[0];
39
40     reg [7:0] lfsr;
41     assign LEDR = lfsr;
42     wire lfsr_lsb = ~((lfsr[3] ^ lfsr[4]) ^ (lfsr[5] ^ lfsr[7]));
43     always @(posedge i_clk, negedge i_rst) begin
44         if (~i_rst) begin
45             lfsr <= 4'd0;
46         end else begin
47             lfsr <= {lfsr[7:0], lfsr_lsb};
48         end
49     end
50 endmodule

```

Рис.6. Код програми на Verilog

(вхідні дані такі як і в завданні № 2)

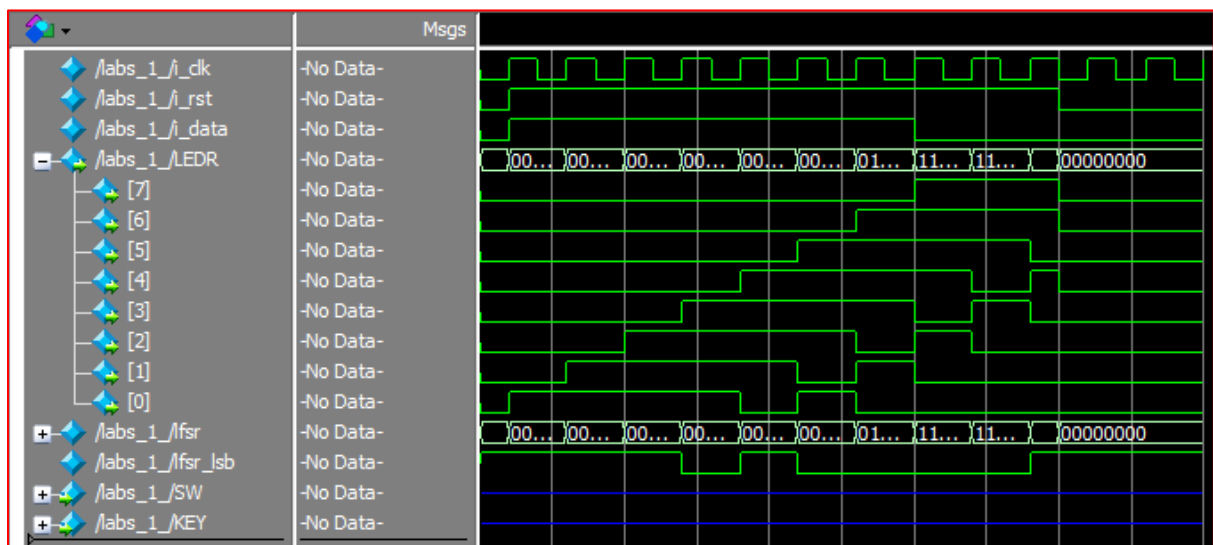


Рис.7. Результат симуляції схеми

Повторюю моделювання з додатковим скиданням щоб впевнитись в логіці псевдовипадкових бітів. У вхідні дані додав параметри і змінив час моделювання.

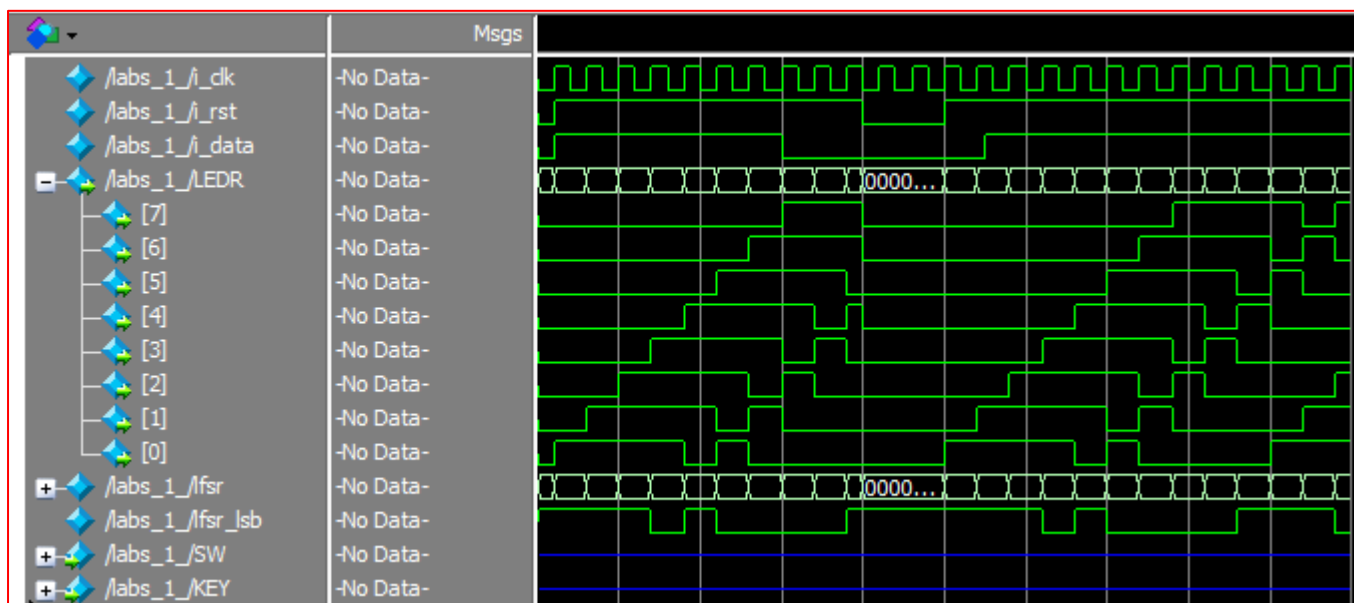


Рис.8. Результат симуляції схеми з додатковим скиданням

```

13 restart;
14
15 force i_clk 0 0ns, 1 {20ns} -repeat 40ns;
16 force i_rst 0 0ns, 1 20ns, 0 400ns, 1 500ns;
17 force i_data 0 0ns, 1 20ns, 0 300ns, 1 550ns;
18
19 run 1000ns;

```

Рис.9. Вхідні дані для поточного моделювання

## Висновки

Підчас виконання роботи ознайомився з середовищем розробки пристроїв архітектури FPGA. Ознайомився з принципом роботи Д-тригерів, створення регістрів зсуву, генератор псевдо випадкових значень, яким чином синхронізуються входи FPGA, детектори фронту, як влаштований SPI і де його потрібно застосовувати. Переглянув результат роботи програмного коду Verilog в ModelSim в часовій залежності, це



достатньо зручний метод тестування так як вхідні дані можна задавати не на фізичні входи плати для тестування, а на провідники описані в коді.